

Q	T	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0







Q	D	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


S	R	Q_n	Q_{n+1}	
0	0	0	0	} Q_n (same as input)
0	0	1	1	
0	1	0	0	} 0
0	1	1	0	
1	0	0	1	} 1
1	0	1	1	
1	1	0	x	} Invalid
1	1	1	x	

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


Truth Table for 2x1 MUX :-

S	A	B	Y
0	0	x	0
0	1	x	1
1	x	0	0
1	x	1	1

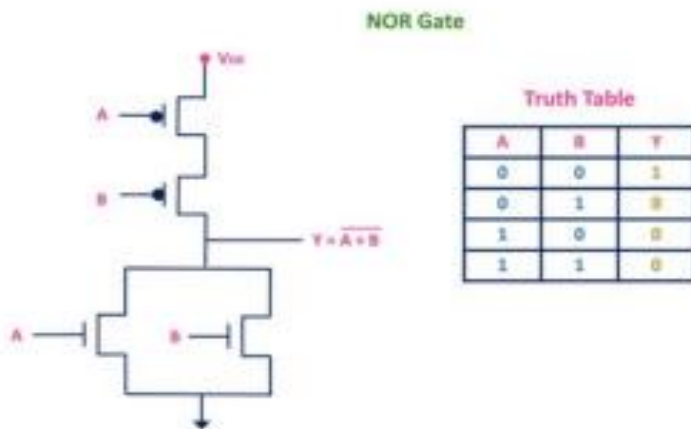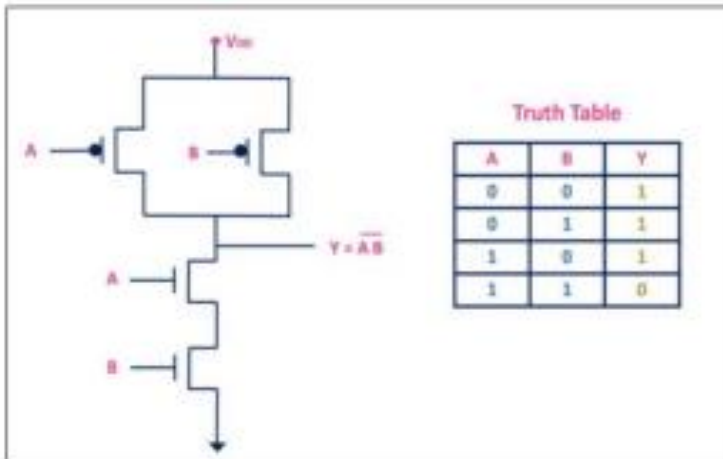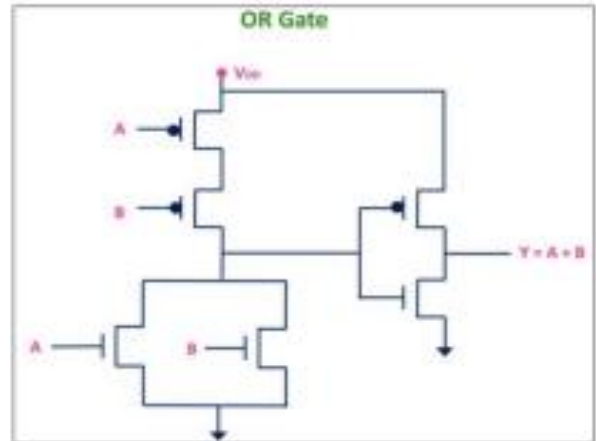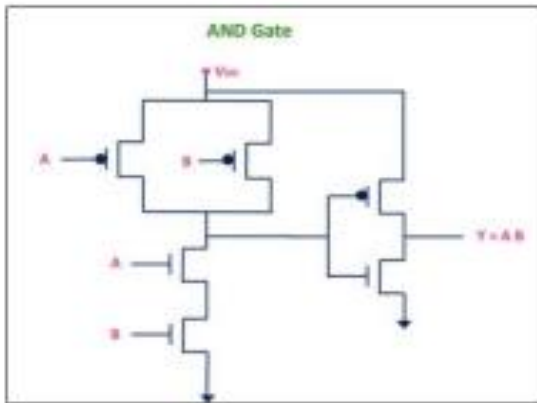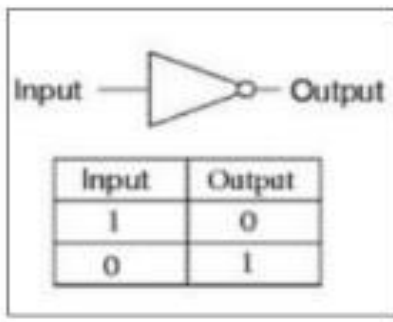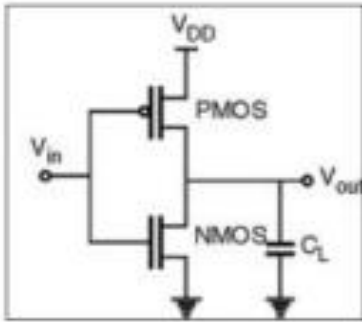

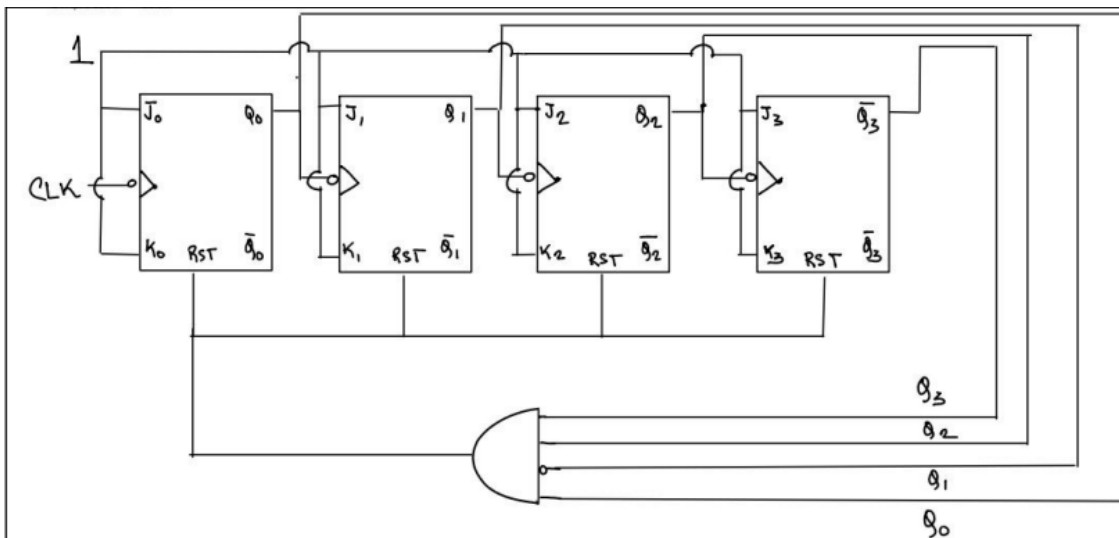

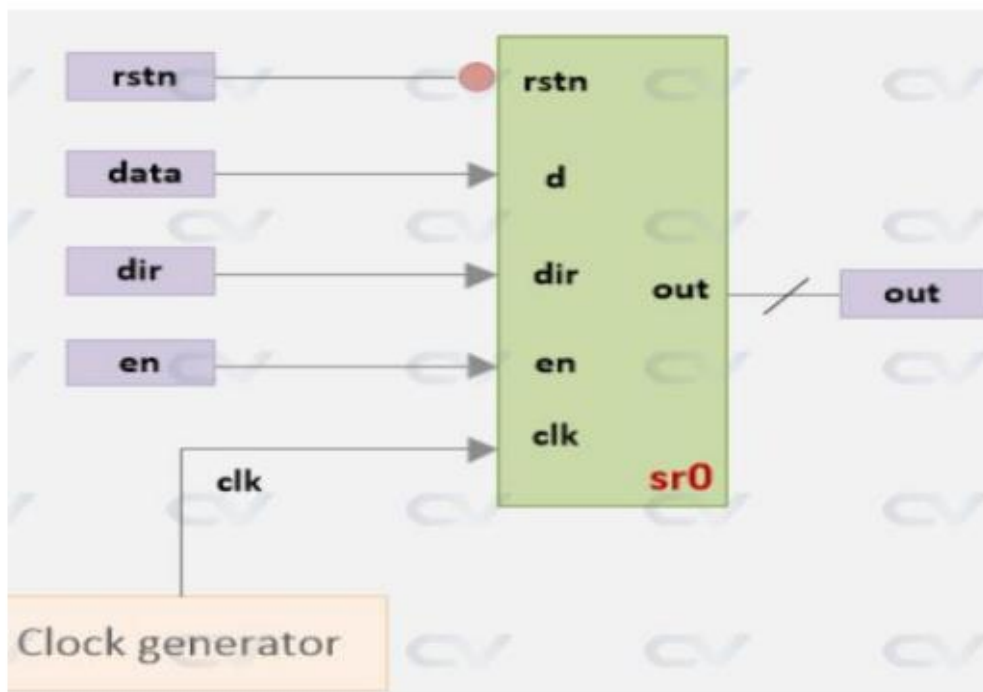MOD-13 ASYNCHRONOUS UP COUNTER USING JK-F/F






$$\begin{aligned} \text{sum} &= A \text{ (xor) } B \\ \text{carry} &= A \text{ (and) } B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sum} &= A \text{ (xor) } B \text{ (xor) } C \\ \text{Carry} &= A.B + B.C + A.C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= A \text{ (xor) } B \\ \text{Bout} &= \sim A \text{ (and) } B \end{aligned}$$

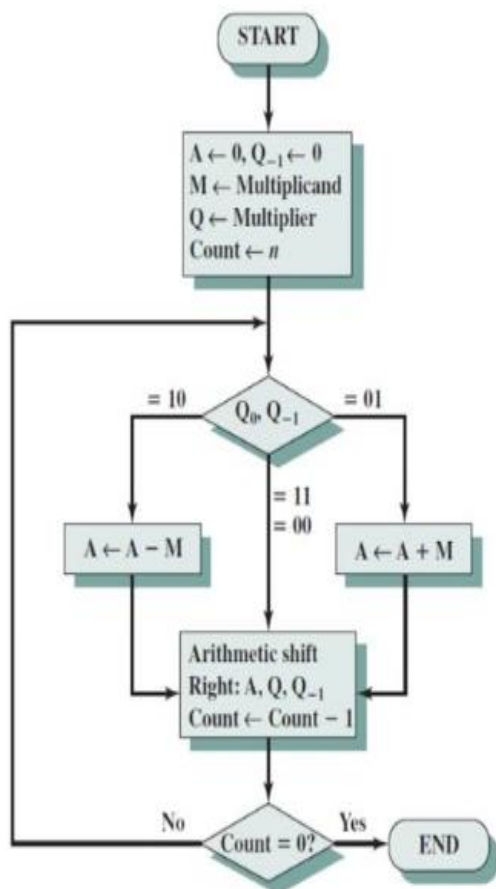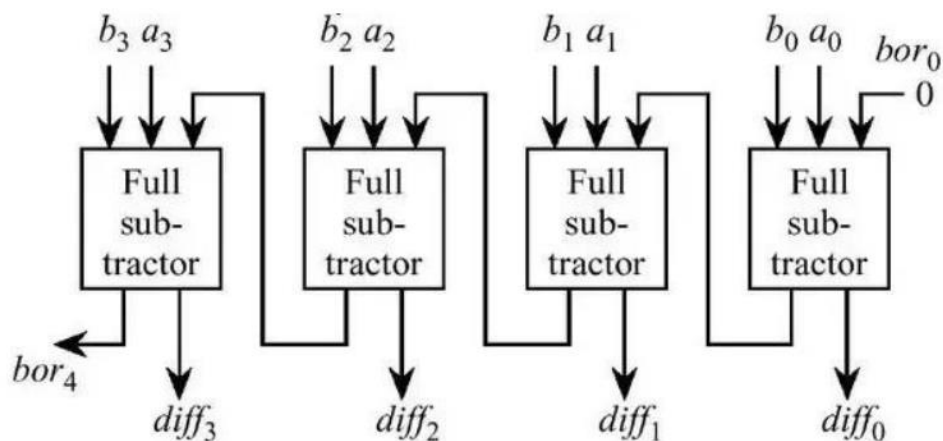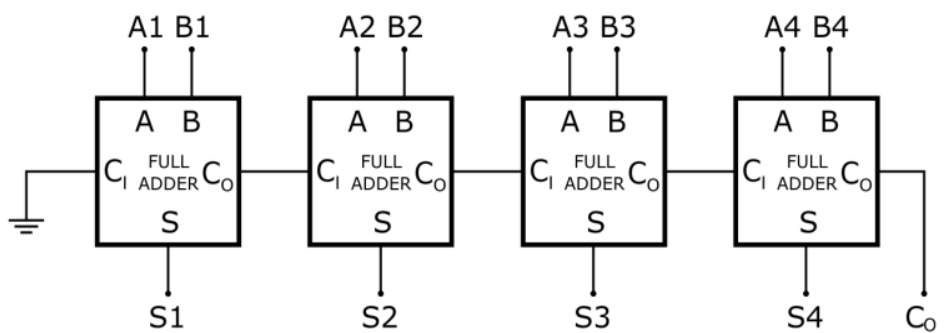
$$\begin{aligned} D &= A \text{ (xor) } B \text{ (xor) } C \\ \text{Bout} &= \sim A.B + B.C + \sim A.C \end{aligned}$$



A	Q	Q ₋₁	M		
0000	0011	0	0111	Initial values	
1001	0011	0	0111	A ← A - M	First cycle
1100	1001	1	0111	Shift	
1110	0100	1	0111	Shift	Second cycle
0101	0100	1	0111	A ← A + M	
0010	1010	0	0111	Shift	Third cycle
0001	0101	0	0111	Shift	
0001	0101	0	0111	Shift	Fourth cycle

Booth's Algorithm

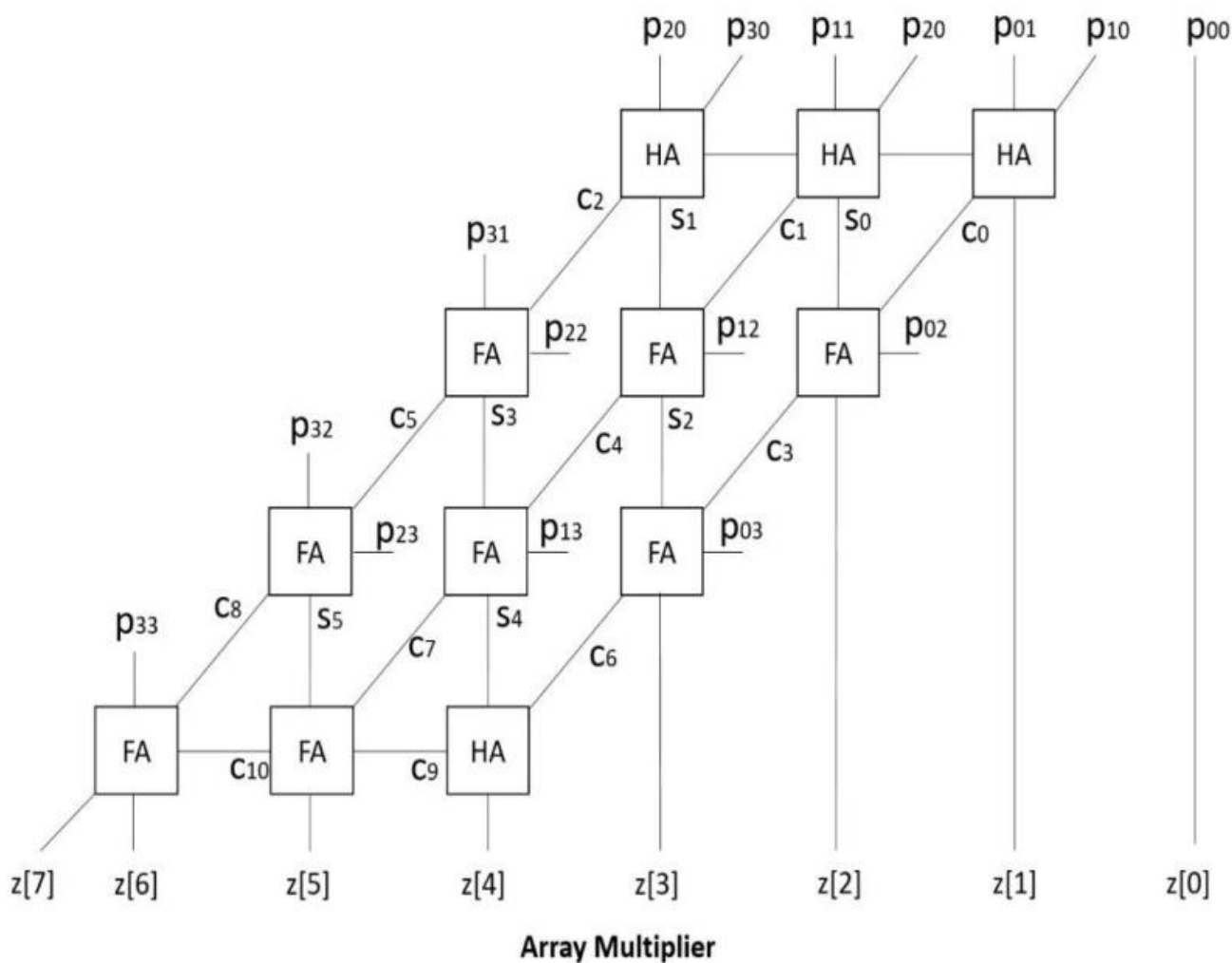Ref: "Computer Organization and Architecture Designing for Performance" By William Stallings



$Q_{n+1} = I + II$
 $Q_{n+1} = S + Q_n \bar{R}$

CIK	(J)	(K)	Q_{n+1}
0	x	x	Q_n
1	0	0	Q_n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	\bar{Q}_n (toggle)

$Q_{n+1} = \bar{Q}_n J + Q_n \bar{K}$

$$Q_{n+1} = Q_n \oplus T$$

clk	S	R	Q	q
0	x	x	Memory	
1	0	0	Memory	
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	Not used	